



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Studi Penyimpanan Energi Listrik yang Dihasilkan oleh Alat Pemanen Energi Akustik (Acoustic Energy Harvester) ke dalam Superkapasitor  
Bagas Wahyu Wibowo, Ikhsan Setiawan, S.Si., M.Si.  
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
INTISARI.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III DASAR TEORI.....	12
3.1 Gelombang Bunyi.....	12
3.1.1 Persamaan gelombang bunyi.....	12
3.1.2 Intensitas bunyi, tingkat intensitas bunyi, dan tingkat tekanan bunyi.....	14
3.2 Resonator Seperempat Panjang Gelombang ( $\lambda/4$ ).....	15



3.3 Loudspeaker.....	17
3.4 Hukum Induksi Faraday.....	18
3.5 Transformator.....	20
3.6 Unit Penyearah Arus Listrik ( <i>Rectifier Unit</i> ).....	21
3.7 Unit Penyimpan Energi.....	25
3.7.1 Superkapasitor.....	26
3.7.2 Prinsip kerja superkapasitor.....	26
3.8 Rangkaian <i>RC</i> .....	28
3.8.1 Pengisian kapasitor.....	28
3.8.2 Konstanta waktu rangkaian <i>RC</i> .....	32
3.8.3 Pengosongan kapasitor.....	32
3.9 Prinsip Dasar Pemanenan Energi Akustik.....	34
BAB IV METODE PENELITIAN.....	36
4.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
4.2 Alat dan Bahan.....	36
4.2.1 Alat.....	36
4.2.2 Bahan.....	40
4.3 Cara dan Tahapan Penelitian.....	41
4.3.1 Persiapan alat dan bahan.....	43
4.3.2 Pembuatan unit penyearah ( <i>rectifier</i> ).....	43
4.3.3 Penggabungan alat pemanen energi akustik dengan transformator, unit penyearah, dan unit penyimpan energi.....	43
4.3.4 Penyusunan <i>set-up</i> eksperimen dan pelaksanaan eksperimen.....	44



4.3.5 Prosedur pengambilan data.....	45
4.3.6 Cara analisis data.....	47
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
5.1 Tegangan $V_1$ Sebelum Melewati Transformator dan Tegangan $V_2$ Sesudah Melewati Transformator.....	49
5.2 Tegangan DC.....	51
5.3 Arus Searah Awal.....	53
5.4 Hubungan antara Waktu Pengisian dengan Tegangan Superkapasitor.....	54
5.5 Pengaruh Frekuensi dan <i>SPL</i> terhadap Tegangan Superkapasitor, Muatan Superkapasitor, dan Energi yang Tersimpan dalam Superkapasitor setelah 1 Jam Pengisian.....	59
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
6.1 Kesimpulan.....	62
6.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
Lampiran 1. Data Eksperimen.....	66
Lampiran 2. Hubungan antara Waktu Pengisian $t$ dengan Tegangan Keluaran Superkapasitor $V_{SC}$ .....	81
Lampiran 3. Muatan Superkapasitor Setelah 1 Jam Pengisian.....	86
Lampiran 4. Energi yang Tersimpan dalam Superkapasitor.....	88